

Miniteste - 4

- 1 Para o circuito da Fig.1, determine I_D , V_{GS} , V_D , V_S e V_{DS}

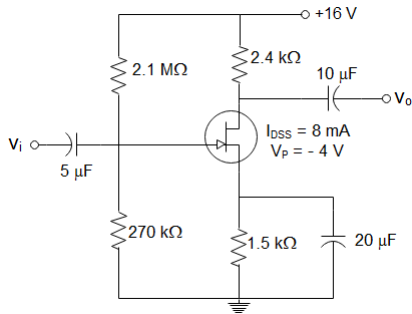


Figura 1:

- 2 Explique qual é a diferença entre as potências **RMS** e **PMPO** e, em caso de pretender comprar um amplificador de audio, quais das duas potências pode usar para a tomada de decisão (comprar ou não) ?.