

Mini-teste - 3

- 1 Explique de que forma deve-se polarizar o transistor bipolar de junção NPN de modo que opere no modo activo.
- 2 No circuito ao lado (Fig.1), determine os valores V_{CE} , I_C e I_B relativos ao ponto quiescente do TBJ. $\beta = 220$ e $R_B = 910k\Omega$

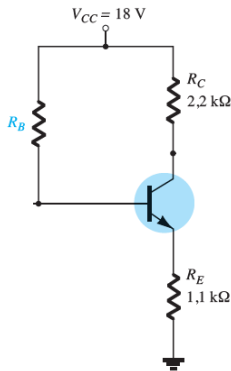


Figura 1: