

## Mini-teste - 4

- 1 Para o circuito da Fig.1, determine  $I_D$ ,  $V_{GS}$ ,  $V_D$ ,  $V_S$  e  $V_{DS}$

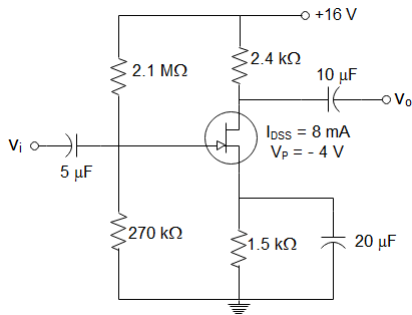


Figura 1:

- 2 Explique qual é a diferença entre as potências **RMS** e **PMPO** e, em caso de pretender comprar um amplificador de audio, quais das duas potências pode usar para a tomada de decisão (comprar ou não) ?