o indomino idomino



### Universidade Eduardo Mondlane

Faculdade de Ciências Departamento de Física

ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Trabalho Laboratorial  $N^o1$ : Medição com Osciloscópio - Composição de Sinais e Figuras de Lissajous

# 1 Objectivos

- 1. Medir com Osciloscópio, as amplitudes e frequências de sinais periódicos. Comparar os valores eficazes (Vrms) com os medidos pelo Multímetro.
- 2. Obter as figuras de Lissajous resultantes da superposição de sinais periódicos perpendiculares entre si e, medir as suas características.

#### 2 Material Necessário

Alimentação: Dois (2) Geradores de Sinais Instrumentos: Osciloscópio e Multímetro

Diversos: Fios de conexão e dois (2) cabos BNC garra jacaré

#### 3 Resumo Teórico

# 3.1 Osciloscópio de tubos de raios catódicos

O osciloscópio é um instrumento fundamental em laboratórios de pesquisa de Física, Química, Engenharia e até em alguns laboratórios de Medicina e Biologia. O osciloscópio, em comparação com outros instrumentos de medição, para além de efectuar medições das magnitudes dos sinais, permite também a visualização da evolução temporal desses sinais em seus circuítos. Assim, para além de amplitudes, pode-se conhecer também frequências e fases dos sinais periódicos.

5.2 Superposição de Sinais i circuites i rigardo de Essayous o ricipendes

Os osciloscópios sub-dividem-se em analógicos e digitais, porém, para o nosso caso consideraremos os analógicos visto que são os que estão disponíveis no nosso Laboratório de Física (Lab: ELMAG -DF/FC/UEM).

O osciloscópio analógico tem como elemento principal o tubo de raios catódicos. O tubo de raios catódicos é composto de um filamento, cátodo, grade de controle, ânodo de aceleração e focalização, placas de deflexão vertical e horizontal, e uma tela fluorescente, conforme se ilustra na Fig.1.

Quando o filamento é percorrido por uma corrente eléctrica, ele aquece devido ao efeito joule e, emite electrões que em seguida são acelerados (pela diferença de potencial aplicada entre o cátado e o ânodo) até colidirem com a película fluorescente que resulta na emissão da luz que é visível no ecrân do osciloscópio. Durante o movimento do feixe de electrões do cátado até a colisão com a película fluorescente, o feixe é sujeito a duas deflexões (horizontal e vertical) por intermédio de placas de deflexão que são submetidas a campos eléctricos controláveis de sujeito a duas deflexões (horizontal e vertical) por intermédio de placas de deflexão que são submetidas a campos eléctricos controláveis de sujeito a duas deflexões (horizontal e vertical) por intermédio de placas de deflexão que são submetidas a campos eléctricos controláveis de sujeito a duas deflexões (horizontal e vertical) por intermédio de placas de deflexão que são submetidas a campos eléctricos controláveis de sujeito a duas deflexões (horizontal e vertical) por intermédio de placas de deflexão que são submetidas a campos eléctricos controláveis de sujeito a duas deflexões (horizontal e vertical) por intermédio de placas de deflexão que são submetidas a campos eléctricos controláveis de lectro de lectro

•

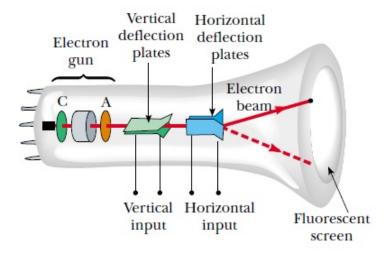


Figura 1: Tubo de raios catódicos e seus elementos (Serway, 2004)

# 3.2 Superposição de Sinais Periódicos Perpendiculares - Figuras de Lissajous

O nosso dia-a-dia é repleto de vários fenómenos que são consequências de superposição de sinais periódicos. Por exemplo, os sons que ouvimos e as imagens que vimos sao produzidos pela superposição de sinais periódicos.

A superposição pode ocorrer em sinais periódicos que se propagam na mesma direcção (com frequências iguais ou não, com amplitudes iguais ou não) ou em direções perpendiculares, como é o caso da nossa consideração.

Consideremos dois sinais harmónicos de mesma frequência, sendo um propagandose ao longo do eixo-X e o outro propagando-se ao longo do eixo-Y, respectivamente dados pelas seguinte relações:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Para mais detalhes sobre o funcionamento dos osciloscópio de tubos de raios catódicos, recomenda-se mais leitura nos diversos manuais e/ou artigos disponiveis na Internet.

2 Superposição de cinais i circuite de rependidades de resoluções de reconstruite de resoluções de reconstruite de resoluções de reconstruite de reconstruite

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi_x) \tag{1}$$

$$y(t) = B\cos(\omega t + \phi_{\nu}) \tag{2}$$

Fazendo-se um rearranjo na eq.2  $(y(t) = Bcos(\omega t + \phi_x + \phi_y - \phi_x))$  e considerando-se a identidade matemática (cos(a+b) = cos(a)cos(b) - sen(a)sen(b)), a combinação das duas equações (eqs.1 e 2) resulta em seguinte relação:

$$\frac{y^2}{B^2} + \frac{x^2}{A^2} - \frac{2xy}{AB}\cos(\Delta\phi) = \sin^2(\Delta\phi)$$
 (3)

Sendo,  $\Delta \phi = \phi_v - \phi_x$ .

A eq.3 representa em geral uma elípse excepto em alguns casos particulares, isto é, quando  $\Delta \phi = 0; \pi; \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}$  e  $2\pi$ .

Quando as frequências dos sinais representados pelas eqs.1 e 2 são diferentes ( $\omega_x$  para x(t) e  $\omega_y$  para y(t)), a combinação das duas equações resulta numa expressão um pouco complicada que depende da razão das frequências ( $\omega_y/\omega_x$ ).

Assim, dependendo da razão das frequências  $(\omega_y/\omega_x)$  e da diferença de fases  $(\Delta\phi)$  entre os sinais que se sobrepõem, tem-se uma família de curvas denominadas *Curvas de Lissajous*<sup>2</sup>, conforme se ilustra na Fig.2.

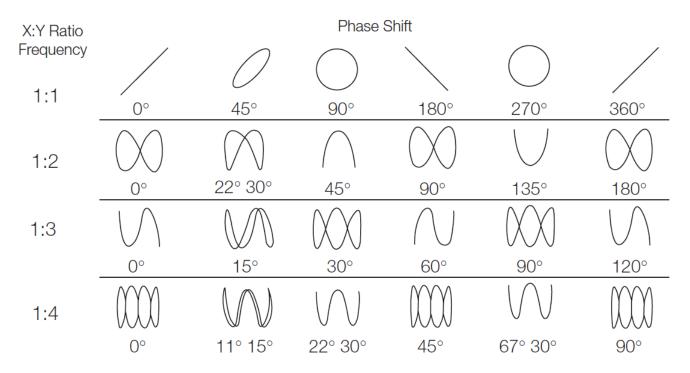


Figura 2: Figuras de Lissajous (Tektronix, 2009)

No que concerne às aplicações, as figuras de Lissajous podem ser utilizadas para a determinação de freqüências desconhecidas e de diferença de fases entre dois sinais. Para a determinação de frequências, é necessário que se conheça a freqüência de um dos sinais e, a outra (a desconhecida), determina-se contando o número

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Em homenagem ao Físico francês Jules Antoine Lissajous (1822 - 1880)

THOOLDINILITIOODL LELECO ÇITO

dos extremos (lóbos) da figura de Lissajous nos dois eixos perpendiculares no osciloscópio com vista a se conhecer a razão de frequências (Vide a Fig.2).

Para além dos lóbos, a razão de frequências também pode ser determinda com recurso ao método das tangentes. Assim:

$$\frac{\omega_y}{\omega_x} = \frac{N_y}{N_x} \tag{4}$$

Onde,  $N_y$  é o número de tangências na vertical (ao longo do eixo-y) e,  $N_x$  é o número de tangências na horizontal.

# 4 Procedimentos de execução

### 4.1 Medição com osciloscópio

- 1. Ligue o osciloscópio, gire o controle "Intensity" até o aparecimento do feixe electrônico e utilize o controle "Focus" para focalizar o feixe eletrônico.
- 2. Utilize os controles ←→ ↑ de forma a centralizar o feixe eletrônico.
- 3. Mantenha os controles "VARIABLE" da escala de tempo e voltagem na posição de calibração (CAL).
- 4. Mantenha o controle "MODE" na posição (NORMAL).
- 5. Mantenha o controle "SOURCE" na posição (INT) e mantenha o controle "AC-GND-DC" em AC;
- 6. Insira o sinal senoidal na entrada do canal-1 do osciloscópio utilizando os cabos BNC. Lembre-se de conectar também os terminais de terra.
- 7. Atue no controle "LEVEL" para fixar a varredura eletrônica na tela.
- 8. Ajuste e anote a escala de voltagem do osciloscópio (Volt/Div) de modo a ter uma boa observação da amplitude pico a pico do sinal a medir.
- 9. Ajuste e anote a escala de tempo do osciloscópio (Time/Div) de modo a ter uma boa observação do período do sinal;
- 10. Para valores de frequência e voltagem no gerador de sinais, preencha os restantes campos da Tab.1 usando o osciloscópio e o multímetro. (Use o sinal senoidal no gerador de sinais!)

Tabela 1:

Gerador de Sinais		Osciloscópio				Multímetro
f(Hz)	V(V)	Vpp(V)	Vrms(V)	T(s)	f(Hz)	V(V)
60	3					
100	5					
150	7					

#### 4.2 Obtenção de figuras de Lissajous

- Ligue os geradores de sinais aos canais do osciloscópio sendo um para o canal 1 (Ch1) e outro para o canal 2 (Ch2);
- 2. Ajuste o cursor de sensibilidade vertical (Volt/Div)para a posição **X-Y** e assegure que o feixe de electrões esteja no centro do écran do osciloscópio.
- 3. Use a escala de 100Hz para os dois geradores de sinais.
- 4. Varie ligeiramente a frequência de um dos geradores (por exemplo, o ligado ao Ch2) e obtenha uma elípse. Meça as amplitudes A e B (Vide a Fig.3) dessa elípse e determine o ângulo de desfasamento ( $\Delta \phi = arcsen(B/A)$ ). Compare com o valor teórico na Fig.2.

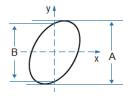


Figura 3:

5. Obtenha no osciloscópio a figura de Lissajous semelhante à Fig.4. Determine as frequências dos sinais com base dos quais obteve essa figura. Determine o ângulo de desfasamente entre os dois sinais.

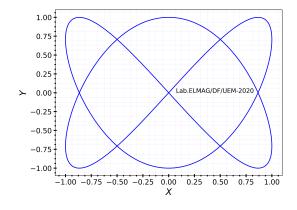


Figura 4:

## Referências

Serway, J. (2004). *Physics for scientists and engineers* (6th ed.). Thomson Brooks/Cole.

Tektronix. (2009). *Oscilloscope fundamentals*. Retrieved 2020-03-23, from https://engineering.case.edu/lab/circuitslab/sites/engineering.case.edu.lab.circuitslab/files/docs/Oscilloscope\_Fundamentals\_-\_Tektronix.pdf